Московский Физико-Технический Институт

Кафедра общей физики Лабораторная работа №3.2.5

Вынужденные колебания в электрическом контуре

Автор: Ришат ИСХАКОВ 513 группа

Преподаватель: Александр Александрович КАЗИМИРОВ



1 Цель работы

Исследование вынужденных колебаний и процессов их установления. В работе используются: генератор звуковой частоты, осциллограф, вольтметр, частотометр, ёмкость, индуктивность, магазин сопротивлений, универсальный мост.

2 Теоретическая часть

В данной работе будем рассматривать колебания в электрическом колебательном контуре под воздействием внешней ЭДС, гармонически изменяющейся во времени. Получаем, что при подключении внешнего источника возникнут колебания, которые будем рассматривать как решение дифференциального уравнения:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{I}{C} = -\mathcal{E}\Omega\sin\Omega t,\tag{1}$$

в качестве суперпозиции двух синусоид:

$$I = Be^{-\gamma t}\sin(wt - \theta) + \frac{\mathscr{E}\Omega}{L\rho_0}\sin(\Omega t - \psi), \tag{2}$$

одна из которых с частотой собственных колебаний контура ω и амплитудой, экспоненциально убывающей со временем; вторая - с частотой внешнего источника и постоянной амплитудой. Однако со временем собственные колебания затухают, и в контуре устанавливаются вынужденные колебания. А их амплитуда максимальна, когда знаменатель второй синусоиды $\rho_0 = \sqrt{(\omega_0^2 - \Omega_0^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}$ минимален, то есть $\omega_0 = \Omega$ (частота внешнего сигнала совпадает с собственной частотой контура). Это явление и называется резонансом. Зависимость амплитуды колебаний от частоты внешнего напряжения называется резонансной кривой.